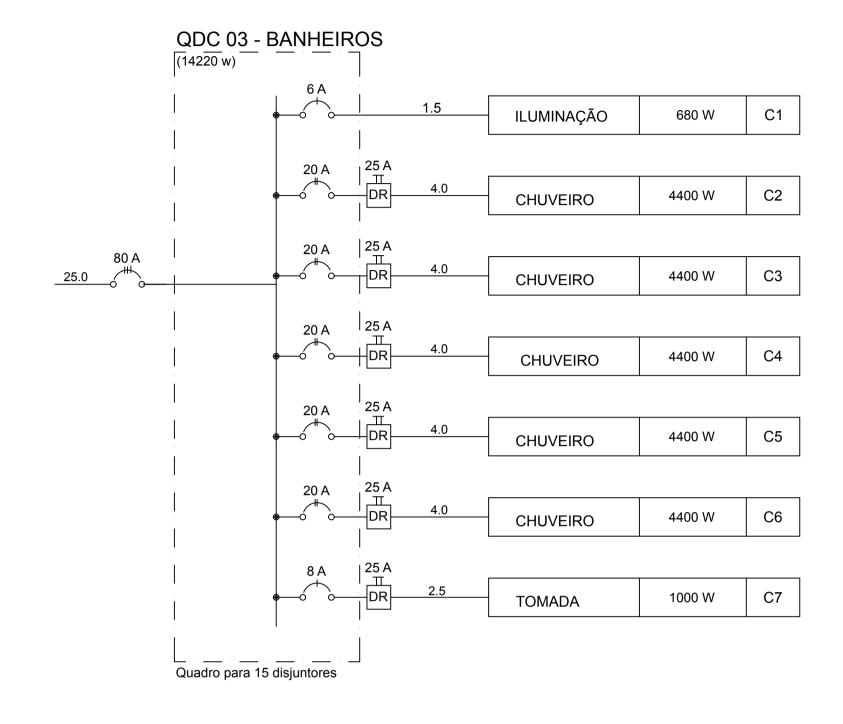


NOV PROJETO ELETRICO - BANHEIROS (REVISADO)
ESCALA 1/100

	,					QUA	DRO D	E CARGAS-	QD 3 BANHEI	ROS	,		·
CIRCUTO	ТІРО	7 W 25 W		20 W	TOMADA		DA .		POTENCIA	TENSAO	DISJUNTOR	ESQUEMA	LOCAL
		QUANT.	QUANT.	QUANT.	10A	20A	ESP.	TOTAL	ATIVA				
C1 - QD 03	ILUMINAÇÃO	30	14	6				680	680	127	6	1F+N+T	Iluminação de teto e paredes
C2 - QD 03	TOMADAS						1	4400	4400	220	20	2F+N+T	Chuveiro
C3 - QD 03	TOMADAS						1	4400	4400	220	20	2F+N+T	Chuveiro
C4 - QD 03	TOMADAS						1	4400	4400	220	20	2F+N+T	Chuveiro
C5 - QD 03	TOMADAS						1	4400	4400	220	20	2F+N+T	Chuveiro
C6 - QD 03	TOMADAS						1	4400	4400	220	20	2F+N+T	Chuveiro
C7 - QD 03	TOMADAS				8			1000	800	127	8	1F+N+T	Tomadas
Fator de demanda Geral						1260,00	1110,00						
	Fat	or de dem	anda Espe	cífico				15400,00	15400,00				
TOTAL c/ fator de potencia								17.536,84	17.378.95	220		3F+N+T	Alimentação de 25mm²



	LEGENDA
₽	TOMADA - H: 0,30 M
ightharpoons	TOMADA - H: 1,10 M
T	TOMADA - H: esp. no projeto
	TOMADA NO PISO
\leftarrow	PONTO DE LUMINÁRIA NO TETO
OP	CAIXA DE PASSAGEM - PISO
ADRĀ	PADRÃO DE CEMIG
	CAIXA DE ATERRAMENTO
QDG	QUADRO DE DISTRIB. GERAL - 1,10 M DO PISO
QDC1A	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 1,10 M DO PISO
	CONDUTOR FLEXIVEL - PASSA PELO PAREDE
	CONDUTOR FLEXIVEL - PASSA PELO PISO
	CONDUTOR FLEXIVEL - PASSA PELO TETO
O	INTERRUPTOR - 1 POSTO
Ф	INTERRUPTOR - 2 POSTOS
⊕	INTERRUPTOR - 3 POSTOS
	POSTE METÁLICO - H: 7 M (LAMP. 150 W)
	POSTE METÁLICO - H: 4 M (LAMP. 60 W)

<u>inota:</u>

A) Circuitos De Iluminação

1- Haverá folga de potência nos Circuitos

C1; C2; C3; C4; C5; (aprox. 220 W cada)
2- Quando houver mais de uma luminária no ambiente,
essas devem ser posicionadas alinhadas; com distancia

regular e o eixo deve ser considerado; 3- Todos os circuitos deverão ter etiqueta de

identificação a cada 1,00m, identificando o circuito.

4- As emendas de cabos externos deverão ser estanhadas, cobertas com fita de autofusão e depois coberta com fita isolante;

5- Cabos que passam pelo chão devem ser Classe 5, isolamento tipo EPR/HEPR, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar,90°C, 0,6/1KV.

6- Cabos que passam pelo forro e pela parede devem Classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, não halogenado, antichama, termoplástico, unipolar,70°C, 450/750V.

B) Circuitos De Tomadas

Fiscalização

1- Instalar tomada para Microondas em 20a;2- A Iluminação de Emergencia deverá ser feita com

cabo de 2,5mm² em circuito exclusivo; (Circuito 7 do QDG). 3- O chuveiro instalado será de 4400w em 220v;

4- Antes da intalação das Bombas hidraulicas, deverá ser checado a potencia e as recomendações do fabricante; qualquer divergencia deve ser comunicada ao setor de

5- Todos os circuitos deverão ter etiqueta de identificação a cada 1,00m, identificando o circuito, bem como a tomada de destino;

7- Ao final da instalação e montagem dos quadros, o possicionamento dos disjuntores e circuitos deverão identificados e etiquetados;

8- Não será aceito material fora da especificação para instalação de elétrica, sobre pena de notificação e sanções do contrato.

ZERC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ANDREZZA ADRIANE DE OLIVIERA NUNES CREA/MG: 160.439/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ / MG CNPJ: 18.301.028/0001-24

PROJETO ELÉTRICO PRAÇA DE ESPORTES MARINHO RODRIGUES BELO FOLHA: ASSUNTO:

NOTAS
TÉCNICAS,
SIMBOLOGIA E
PLANTA DE
SITUAÇÃO

04/09

REVISÃO DE PROJETO ELÉTRICO

LOCAL: RUA DOM PEDRO I, N° 248

VERSÃO: 01

MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIÁ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

CNPJ: 18.301.028/0001-24

RESP. TÉCNICO: ANDREZZA A DE O NUNES

CREA-MG:160.439/D

ÁREA TERRENO: -X- m?

DESENHO: HENRIQUE GOMES FABRINI

DATA: 01/11/2023